

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد



مدار منطقی نیمسال اول ۸۵

۱. حاصل تقسیم دو دویی ۱۱۱۱۰ بر ۱۰۱ چند است؟

- الف. ۱۰۱ ب. ۱۱۱ ج. ۱۱۰

۲. تعداد بیت‌ها در یک سیستم حاوی ۱۶ کیلو بایتی چند است؟

- الف. ۱۶۰۰۰ ب. ۱۶۳۸۴ ج. ۱۲۸۰۰۰

۳. متنم عبارت $(AB' + C)D' + E$ کدام عبارت زیر است؟

$$ACE' + BCE' + C'DE' \quad \text{الف. } A'C'E' + B'C'E' + DE'$$

$$AE'C' + B'E'C' + D'E \quad \text{ب. } A'CE' + B'CE' + DE'$$

۴. کدام عبارت نشان دهنده عملگر شرطی اگر x آنگاه y است؟

- الف. $x'y + yx'$ ب. $x'y$ ج. $x + y$

۵. ساده شده عبارت $wz' + xz + x'y + wx'z$ کدام گزینه می‌باشد؟

- الف. $w + zy$ ب. $y + xz$ ج. $w' + x'z$

۶. کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف. یک دیکودر دارای ۱ خط ورودی و ۱ خط خروجی است.

ب. یک دیکودر دارای ۱ خط ورودی و ۲ خط خروجی است.

ج. یک دیکودر دارای ۱ خط خروجی و ۲ خط ورودی است.

د. تمام حالات امکان‌پذیر می‌باشند.

۷. جدول درستی مدار مقایسه‌گر دو عدد ۴ بیتی دارای چند عنصر می‌باشد؟

- الف. ۴ ب. ۱۶ ج. ۱۲۸ د. ۲۵۶

۸. جهت نمایش عددی 7-segment برای نمایش عدد ۴ کدام قطعات LED روشن می‌شوند؟

- الف. b, c, f, g ب. b, d, f, g

- ج. b, c, e, g د. b, c, e, f

۹. در مدارهای منطقی ترتیب سنکرون (همزان) کدام دسته متغیرها با سایر متغیرهای سیستم فلیپ فلاپ تفاوت عمده دارند؟

- الف. ورودی‌ها ب. خروجی‌ها ج. حالات د. پالس ساعت

۱۰. کدام معادله مشخصه خروجی فلیپ فلاپ jk را نشان می‌دهد؟

$$Q(t+1) = JQ + KQ' \quad \text{الف. } Q(t+1) = JQ + K'Q$$

$$Q(t+1) = JQ' + K'Q \quad \text{ب. } Q(t+1) = JQ' + KQ$$

۱۱. در کدام مدار سیستم مبدل ذیل شکل ورودی و خروجی تفاوت کمتری دارد؟

- الف. شیفت ریجستر ب. شمارنده ج. مقایسه‌گر د. فلیپ فلاپ T

۱۲. در کدام نوع شمارنده در هر بار تنها یک فلیپ فلاپ در حالت ۱ است و سایر فلیپ فلاپ‌ها در حالت صفر هستند؟

- الف. حلقوی ب. دودوبی ج. BCD د. جانسون

۱۳. برای طراحی یک شمارنده از ۰ تا ۲۵ حداقل از چند فلیپ فلاپ مدل T باید استفاده نمود؟
- الف. ۳ ب. ۴ ج. ۵ د. ۶
۱۴. برای آدرس دهی یک سلول حافظه کدام مبدل در مسیر اتصال خطوط آدرس به حافظه قرار می‌گیرد؟
- الف. دیکور ب. شمارنده ج. اینکور د. برای هر سه امکان وجود دارد.
۱۵. در یک مسیر انتقال داده‌های منطقی مقاومت ورودی انتهای گذرگاه ۱۰۰ اهم بوده و مقاومت سیم‌های مسیر ۰,۰۱ اهم بر متر می‌باشد چنانچه طول مسیر ۲۰۰ متر بوده و هر سیستم بافر (BUFFER) میزان ۰,۰۵ ولت ثابت ولتاژی رادر مسیر انتقال اطلاعات صورت دهد حداقل چند بافر جهت مسیر انتقال اطلاعات لازم می‌باشد؟
- الف. ۳ ب. ۴ ج. ۵ د. ۶

«سوالات تشریحی»

۱. تابع F به صورت $F = abc + a'bc + ac'$ موجود می‌باشد:
- الف. جدول درستی آنرا بدست آورید؟
 ب. دیاگرام منطقی تابع را ترسیم نمایید؟
 ج. دیاگرام منطقی تابع فوق را با استفاده از کیت XOR بدست آورید؟
۲. برای اعداد دیجیتالی B, A که به صورت $B = B_1B_0$ ، $A = A_1A_0$ می‌باشد یک مدار تفیریق کننده طراحی نمایید.
 (فرض می‌کنیم A از B بزرگتر است).

۳. برای یک شمارنده دودویی با استفاده از فلیپ فلاپ jK موارد زیر را ترسیم نمایید؟
- الف. نمودار حالت
 ب. جدول تحریک
 ج. مدار منطقی با در نظر گرفتن فلیپ فلاپ‌های موجود

۱. کدام نامساوی زیر می‌تواند شرط وجود یک کد برای تصحیح کننده یک بیت غلط در هر حرف داشت (حروف m بیتی و k بیت اضافه به حروف می‌شود).

$$m - k \leq 1 \quad \text{د.} \quad m - 1 \leq 2^k + k \quad \text{ج.} \quad m \leq 2^k + k \quad \text{ب.} \quad m \leq 2^k - k - 1 \quad \text{الف.}$$

۲. کدامیک از عبارتهای زیر درست است؟

$$F = xy' + x'y \quad \text{کیت (NOR) است با تابع} \quad \text{الف.}$$

$$F = xy + x'y' \quad \text{کیت (NOR) است با تابع} \quad \text{ب.}$$

$$F = xy + x'y' \quad \text{کیت (NOR) است با تابع} \quad \text{ج.}$$

$$F = xy + x'y' \quad \text{کیت (NOR) است با تابع} \quad \text{د.}$$

۳. در صورتی که جدول کارنو در حالت زیر باشد برای تابع $F(A, B, C, D)$ ساده شود تابع عبارت از:

۱	۱		۱
			۱
۱	۱		۱

$$F = \overline{BD} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{CD} \quad \text{ب.}$$

$$F = BDC + \overline{B}\overline{C} + ACD \quad \text{الف.}$$

$$F = \overline{A}\overline{BD} + \overline{BC}\overline{D} + ABCD \quad \text{ج.}$$

د. هیچکام

۴. در صورتی که بخواهیم هازارد (Hazard) تابع $F = X\overline{Z} + YZ$ را از بین ببریم می‌باشد تابع F به صورت زیر نوشته شود.

$$F = x\overline{Z} + yZ + y\overline{Z} \quad \text{ب.}$$

$$F = x\overline{Z} + yZ + x \quad \text{الف.}$$

$$F = x\overline{Z} + yZ + \overline{Y}x \quad \text{د.}$$

$$F = x\overline{Z} + yZ + Xy \quad \text{ج.}$$

۵. در صورتی که A دو عدد B, A بیتی باشد کدام تابع نماینگر $A = B$ است؟


$$F = \overline{A_i}\overline{B_i} + \overline{A_i}B_i \quad \text{ب.}$$

$$F = \overline{A_i}B_i + A_i\overline{B_i} \quad \text{الف.}$$

$$F = \overline{A_i}\overline{B_i} + A_iB_i \quad \text{د.}$$

$$F = A_iB_i + \overline{A_i}\overline{B_i} \quad \text{ج.}$$

۶. با توجه به شکل زیر رو

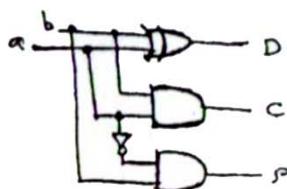

ب. طرح جمع‌کننده کامل

د. طرح مقایسه‌کننده

الف. طرح نیم جمع‌کننده و تفريقي‌کننده

ج. طرح تفريقي‌کننده کامل

۷. جدول شکل روبرو

D_3	D_2	D_1	D_0	A_1	A_0	V
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	1	x	x	1	0	1
1	x	x	x	1	1	1

الف. جدول دیکدر است. ب. جدول اینکدر است با الیت ج. جدول دیکدر الوبیت دار د. جمع‌کننده دو عدد دو بیتی است


۸. دیاگرام منطقی شکل مقابل

الف. جمع‌کننده تمام

ب. تفريقي‌کننده تمام

ج. مالتی پلکسر ۲ به ۴

د. مالتی پلکسر ۲ به ۴ و دیکدر ۲ به ۴

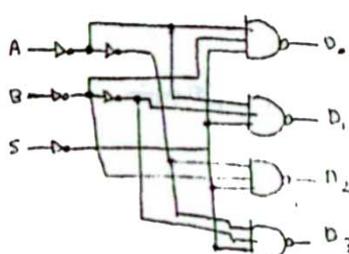


۹. با توجه به شکل روبرو

الف. طرح فیلپ فلاپ لج RS است.

ب. طرح فیلپ فلاپ لج jk است.

ج. طرح فیلپ فلاپ لج T است.

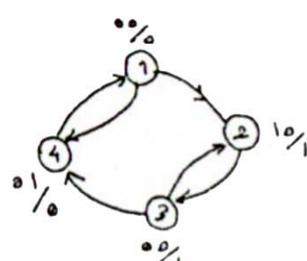د. یک مدار ترتیبی است که تعداد زوج بودن یکها را تشخیص می‌دهد.



۱۰. جدول شکل مقابل کدام فیلپ فلاپ را نشان می‌دهد.


$Q(t)$	$Q(t + \Delta t)$	ورودی X
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

الف. فیلپ فلاپ RS

ب. فیلپ فلاپ D

ج. فیلپ فلاپ T

۱۱. طرح شکل زیر

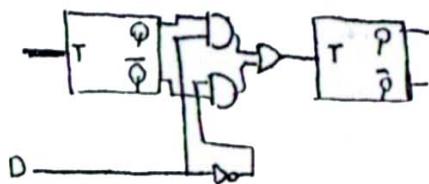


الف. شمارنده صعودی دو بیتی است.

ب. شمارنده صعودی و نزولی دو بیتی است.

ج. تبدیل قیلپ فلاپ T به jk فیلپ فلاپ است.

د. تبدیل فیلپ فلاپ T به RS فیلپ فلاپ است.

۱۲. شکل مقابل

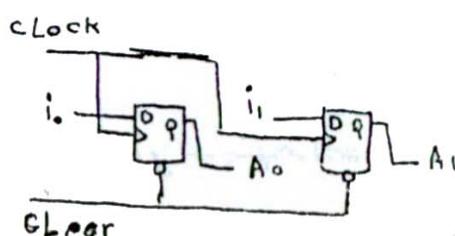


الف. مدار یک ثبات معمولی را نشان می‌دهد.

ب. مدار یک ثبات شیفت‌دهنده را نشان می‌دهد (شیفت به چپ)

ج. مدار یک ثبات شیفت‌دهنده را نشان می‌دهد (شیفت به راست)

د. مدار یک شمارشگر را نشان می‌دهد.

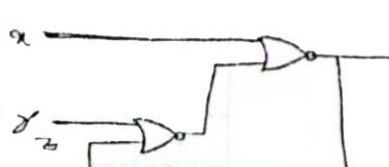

۱۳. مدار شکل رو برو


الف. لجه RS است.

ب. مقایسه کننده است.

ج. هیچکدام

د. جمع کننده است.

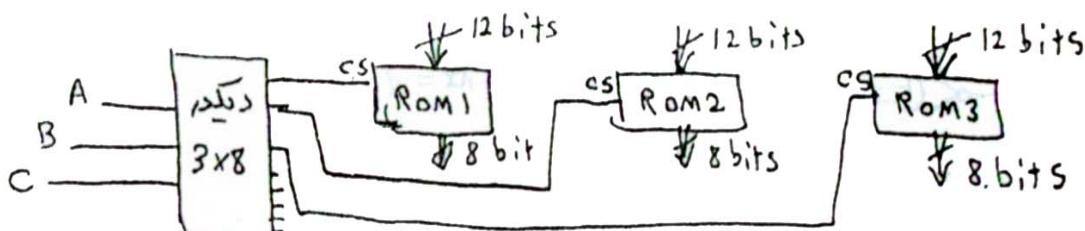۱۴. در صورتی که مدار شکل مقابل را در نظر بگیریم:



الف. دارای $4k$ حافظه است.

ب. دارای $32k$ حافظه است.

ج. دارای $16k$ حافظه است.

د. دارای $8k$ حافظه است.

۱۵. از کامیک از موارد زیر می‌توان برای نمایش مینیترم‌های یکتابع بولی استفاده کرد؟

الف. مالتی پلکسر ب. دیکدر ج. اینکدر د. مالتی پلکسر و دیکدر

۱۶. روش مک‌کلاوسکی در ساده کردن تابع بولی در چه مواردی بکار می‌رود؟

الف. در مواردی که تعداد متغیرها زیاد می‌شود.

ب. در مواردی که تابع بولی پیچیده است.

ج. در مواردی که حالات بی تفاوت زیاد است.

د. همه موارد

۱۷. با توجه به نحوه کار jk فیلپ فلاپ در جای خالی چه چیزی باید در جدول قرار داد؟

j	k	$Q(t + \Delta t)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	?
1	1	?

الف. به ترتیب ۰ و ۱ ب. به ترتیب ۱ و ۰ ج. به ترتیب ۰ و $(t)Q'$ د. به ترتیب ۰ و $(t)Q'$

۱۸. تریکر نمودن (*Triggering*) فیلپ فلاپها یعنی:

- الف. تغییرات در ورودی
ب. تغییرات در خروجی
ج. سینکرون گیردن آنها
د. همه موارد

۱۹. کدامیک از موارد زیر توضیح درستی از مدارات آسنکرون است؟

الف. فیلپ فلاپهای آن حساس به پالس ساعت است.

ب. فیلپ فلاپهای آن بوسیله پالس ساعت تریکر می‌شوند.

ج. فیلپ فلاپهای آن تابع پالس ساعت نیستند.

د. با تغییر سطح سیگنال یکی از ورودیها خروجی آن تغییر نمی‌کند.

۲۰. برای اجرای عمل "یا" با استفاده از تنوری دمورگان کدامیک از موارد زیر درست است؟

سؤالات تشریحی

۱. یک دیکتر کد سه افزوون (۳ - *EXCESS - BCD*) به طراحی کنید.

$$f(A, B, C) = \sum(3, 4, 6, 7)$$

ب. بوسیله دیکتر پیاده‌سازی نمایند.

الف. بوسیله جدول کارنو ساده کنید.

ج. بوسیله مالتی پلکسر پیاده‌سازی نمایند.

۲. با استفاده از مدارهای ترتیبی مداری طراحی کنید که مسئله زیر را حل نماید. یک سیستم ترتیبی دارای دو متغیر x_1 و x_2 و یک تابع خروجی Z است. اگر x_1 حداقل یکبار از صفر به یک و از یک به صفر تغییر نماید و x_2 از صفر به یک و از یک به صفر و دوباره از صفر به یک تغییر نماید در این صورت Z از صفر به یک تبدیل می‌شود اگر بعد از اینکه x_2 از صفر به یک رسید بلافضله از یک به صفر تغییر نماید آنوقت Z برابر صفر خواهد شد.

۳. یک شمارشگر سه بیتی *BCD* با فلیپ فلاپ jk طراحی نمایند.

۴. با ثبات شیفت دهنده ۴ بیتی مداری طراحی نمایند که به ازاء هر پالس ساعت فقط یکی از خروجیهای آن یک می‌شود.

مدار منطقی نیمسال اول ۸۴

$$F = \overline{(x\bar{y} + z)(\bar{x}z + \bar{y}\bar{z})}$$

۱. عبارت منطقی ساده شده عبارت زیر کدام است؟

د. $z(\bar{x} + y)$

ج. $\bar{z}(\bar{x} + \bar{y})$

ب. $\bar{z}(\bar{x} + y)$

الف. $\bar{z}(x + \bar{y})$

$$F(A, B, C) = (\bar{A} + B)(\bar{B} + C)$$

۲. عبارت زیر را بصورت مجموع مین ترمها بست آورید:

د. $\sum m(0,1,2,7)$

ج. $\sum m(0,3,5,7)$

ب. $\sum m(0,1,5,7)$

الف. $\sum m(0,1,3,7)$

$$F(x, y, z) = x\bar{y} + yz$$

۳. عبارت زیر را بصورت ضرب ماکسیمها بست آورید:

د. $\pi M(0,1,2,3)$

ج. $\pi M(0,1,2,6)$

ب. $\pi M(0,1,2,4)$

الف. $\pi M(0,1,2,5)$

$$F = \overline{(A + \bar{B})\bar{B}} + \bar{A}\bar{C}$$

۴. عبارت منطقی ساده شده عبارت زیر کدام است؟


د. $B.(\bar{A} + \bar{C})$

ج. $B.(A + C)$

ب. $B.(\bar{A} + C)$

الف. $\bar{B}.(\bar{A} + C)$

۵. مجموع مین ترمهای تابع F را بنویسید:

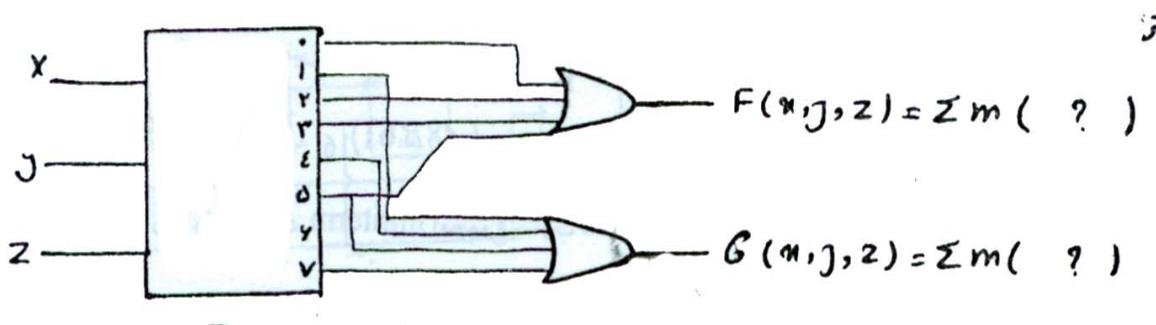

$$F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z}$$

الف. $F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z}$

$$F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}z$$

ج. $F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z}$

۶. در سؤال قبل مجموع مین ترمهای تابع G را بنویسید:

ب. $G = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xyz$

الف. $G = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + x\bar{y}z + xyz$

د. $G = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz$

ج. $G = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + xyz$

۷. کد چهار بیتی 1011 را به کد همینگ با پاریتی فرد تبدیل کنید:

د. 0010011

ج. 1111011

ب. 0011011

الف. 1011011

۸. کد چهاربیتی ۱۱۰۰ را به کد همینگ با پاریتی فرد تبدیل کنید:

الف. ۰۰۱۰۱۰۰ ب. ۱۱۱۰۱۰۰ ج. ۰۰۱۰۱۰۰ د. ۰۱۱۰۱۰۰

۹. کد همینگ زیر با پاریتی زوج از یک سیستم رقمی دریافت شده، تعیین کنید بیت خطای که فقط یک بیت اشتباه

p_1	p_2	x_2	p_4	x_5	x_6	x_7	شده باشد.
۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	p_2

ب. p_4 د. p_1 ج. هیچکدام

۱۰. اعداد ددهدی زیر را در مبنای خواسته شده تعیین کنید.

الف. (207)₈ ب. (206)₈ ج. (205)₈ د. هیچکدام

۱۱. عدد ددهدی زیر را در مبنای خواسته شده تعیین کنید.

الف. ۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱ ب. ۱۰۱۱۰۱۰۱۱۱ ج. ۱۰۱۱۰۱۰۱۰۰ د. ۱۰۱۰۰۱۰۱۰۰

۱۲. معادل هگزادسیمال اعداد با نیروی زیر را بنویسید:

الف. (368E2)₁₆ ب. (268E2)₁₆ ج. (268E3)₁₆ د. (2D1F2)₁₆

۱۳. معادل هگزادسیمال اعداد با نیروی زیر را بنویسید:

الف. (A7B71)₁₆ ب. (A7B61)₁₆ ج. (A7C61)₁₆ د. (A8B61)₁₆

۱۴. عبارت منطقی زیر را بصورت minterm (مجموع ضرب کامل) بدست آورید:

$$f(w, x, y, z) = wy + x(w + y\bar{z})$$

الف. $\sum m(4, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$ ب. $\sum m(6, 8, 11, 12, 13, 14, 15)$

ج. $\sum m(6, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$ د. هیچکدام

۱۵. عبارت منطقی زیر را به عنوان minterm بیان نمایید:

الف. $\sum m(1, 3, 5, 9, 13, 15)$ ب. $\sum m(1, 3, 5, 11, 13, 15)$ ج. $\sum m(1, 3, 5, 9, 11, 15)$

۱۶. عبارت زیر را به صورت max-term (ضرب - مجموع کامل) بدست آورید:

الف. $\pi M(0, 1, 3, 5)$ ب. $\pi M(0, 1, 2, 4)$ ج. $\pi M(0, 2, 4, 5)$ د. $\pi M(0, 2, 3, 5)$


۱۷. عبارت زیر را به صورت max-term (ضرب - مجموع کامل) بدست آورید:

الف. $\pi(1, 3, 5)$ ب. $\pi M(1, 4, 5)$ ج. $\pi(2, 4, 5)$ د. هیچکدام

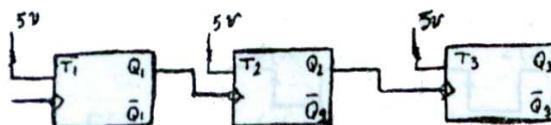۱۸. با استفاده از جدول کارنو عبارات خواسته شده را بنویسید:

$$f(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 7, 11, 12, 13) + d(4, 8, 9, 14)$$

الف. $\bar{B}D + A\bar{C} + \bar{A}CD$ د. $\bar{A}CD + AC + B\bar{D}$ چ. $\bar{B}D + AC + A\bar{C}\bar{D}$ ب. $\bar{B}C + A\bar{C} + \bar{A}CD$



۱۹. مدار روبرو برای کدامیک از موارد زیر صادق است؟

الف. شمارنده آسکرون مقسم ۴ صعودی با CLK بالا رونده

ب. شمارنده سنتکرون مقسم ۸ نزولی با CLK پایین رونده

ج. مقسم سنتکرون مقسم ۴ نزولی با CLK بالا رونده

د. مقسم آسکرون مقسم ۸ صعودی با CLK پایین رونده


۲۰. با استفاده از جدول کارنو، عبارات خواسته شده را بنویسید.

$$w(A, B, C, D) = \sum M(5, 6, 7, 8, 9) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

الف. $A + B\bar{C} + BD$ د. $A + BC + \bar{B}D$ چ. $A + \bar{B}C + BD$ ب. $w = A + BC + BD$


سوالات تشریحی

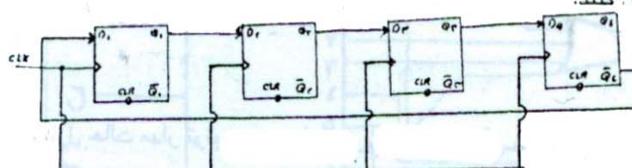۱. جدول را براساس کار مدار ترکیبی زیر تکمیل کنید:




CLK	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
پس از	*	*	*	*
۳	*			
۶		*		
۹			*	
۱۲				*
۱۵				

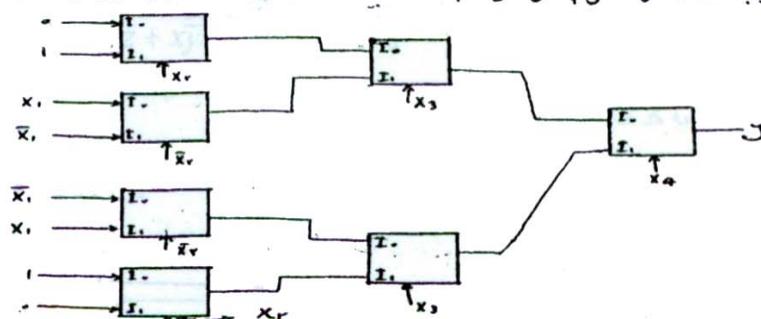
۲. مدار زیر با استفاده از مالتی پلکس‌های 2 به 1 ساخته شده، جدول صحت را با توجه به مدار تکمیل کنید.



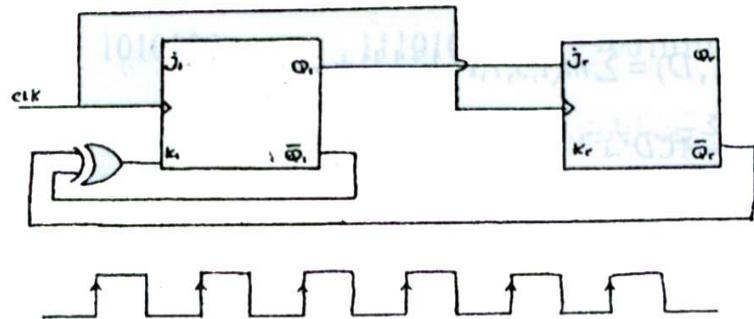۲. نمودار زمانی خروجی‌های Q_1 , Q_2 مدار شکل زیر را همراه با CLK ورودی رسم کنید.



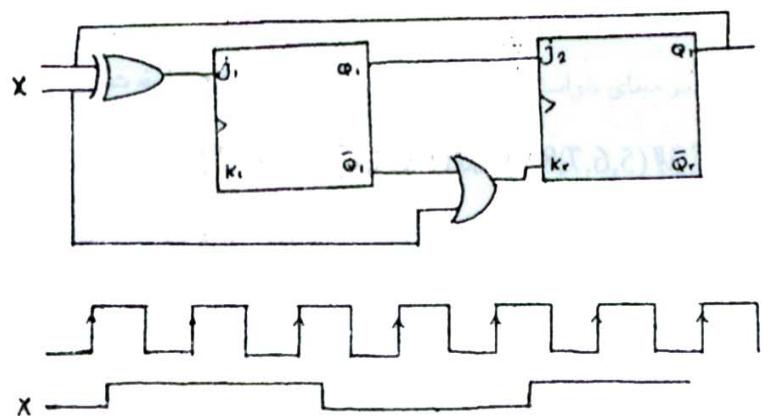۳. نمودار زمانی خروجی‌های Q_1 , Q_2 مدارهای شکل زیر را همراه با CLK ورودی رسم کنید:



۴. جدول حالت مدار ترتیبی زیر را پر کرده و از روی آن نمودار حالت (state) را رسم کنید.

