


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد




www.egza.tk

۳ -۱ قضیه حداکثر توان انتقالی را برای حالت AC و DC توضیح دهید و برای حالت DC ثابت کنید؟

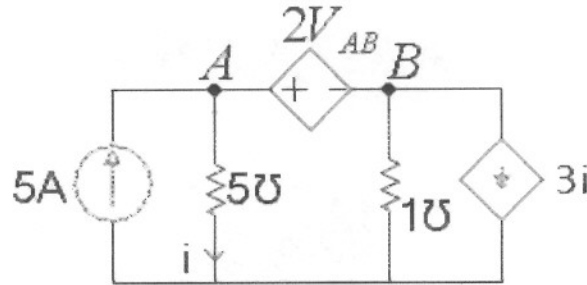۴ -۲ نحوه محاسبه ولتاژ گره‌های یک مدار به روش تحلیل گره را به صورت مختصر تشریح نموده و به کمک تحلیل گره ولتاژ گره‌های A و B مدار زیر را محاسبه نمایید.




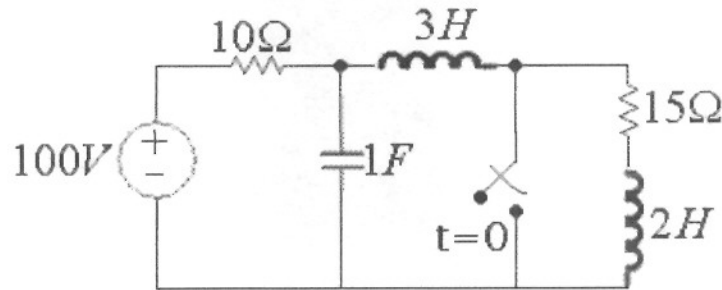۳ -۳ در مدار شکل زیر پارامترهای $V_c(0), V_c(\infty), i_c(0), i_c(\infty), i_{L3}(0), i_{L3}(\infty), i_{L2}(0), i_{L2}(\infty)$ را بدست آورید. معادله دیفرانسل مربوطه به این مدار برای محاسبه ولتاژ خازن در حالت گذرا را بنویسید. (i_{L2} جریان سلف ۲ هانری، i_{L3} جریان سلف ۳ هانری، i_c جریان خازن و V_c ولتاژ خازن)




کلید در لحظه $t=0$ باز می‌شود.

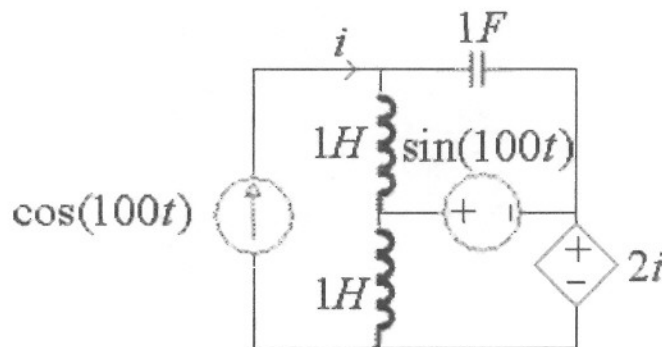۳ -۴ به کمک مدار معادل تونن جریان خازن را محاسبه نمایید



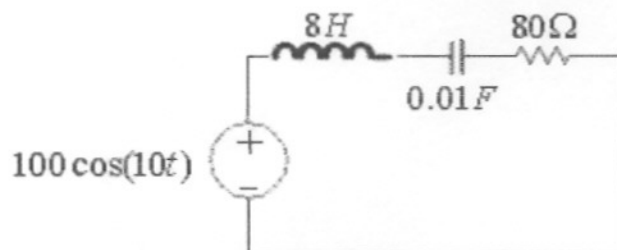۵- در مدار شکل زیر توان اکتیو، راکتیو و ظاهری منبع را محاسبه نمایید.



- ۴- تعرفه یک مرکز صنعتی که از برق $V_1 = 380V$ سه فاز استفاده می‌کند ۲۰۰۰۰ ریال در سال به ازای هر کیلو ولت آمپر حداکثر تقاضا و ۸ ریال برای هر کیلو وات ساعت مصرف است
- الف- هزینه سالیانه مصرف کننده را برای حداکثر تقاضای ۹۰۰ کیلو ولت آمپر و مصرف سالیانه $1/5$ مگا کیلووات ساعت حساب کنید.
- ب- اگر مصرف کننده بدون تغییر در بار حقیقی، ضریب توان خود را از 0.8 به 0.9 برساند هزینه سالیانه برق او چقدر می‌شود.
- ج- چه خازنی برای این کار لازم است (در حداکثر تقاضا)
- د- اگر ضریب توان بار 0.8 باشد و توان اکتیو بار ۵۰۰ وات باشد در دو حالت بار ستاره و مثلث جریانهای خط و فاز را محاسبه نمایید. (فرض کنید بار متقارن است)